


Wk02.20260630 -- Start Siemens LOGO!8**รหัส B6728960 ชื่อ-สกุล มงคล น้อยบาท.****รหัส B6729615 ชื่อ-สกุล ปกักร สมสุข.**

**ให้นักศึกษาทำการทดลองทดสอบตามลำดับ จำนวน 9 10
ภารกิจ ดังต่อไปนี้**

1. LOGO8_t01_InputOutput
2. LOGO8_t02a_pressOnpressOff_Ladder = Toggle with Ladder
3. LOGO8_t02b_pressOnpressOff = Toggle with FBD
4. LOGO8_t03_pressOn_HoldOff
5. LOGO8_t04_Using_Cursor
6. LOGO8_t05a_Count_Show
7. LOGO8_t05b_Count_SpeedUp
8. LOGO8_t10_Modbus_TCP

9. LOGO8_t80_Samkeon_LOGO8

10. LOGO8_t90_Traffic_Light

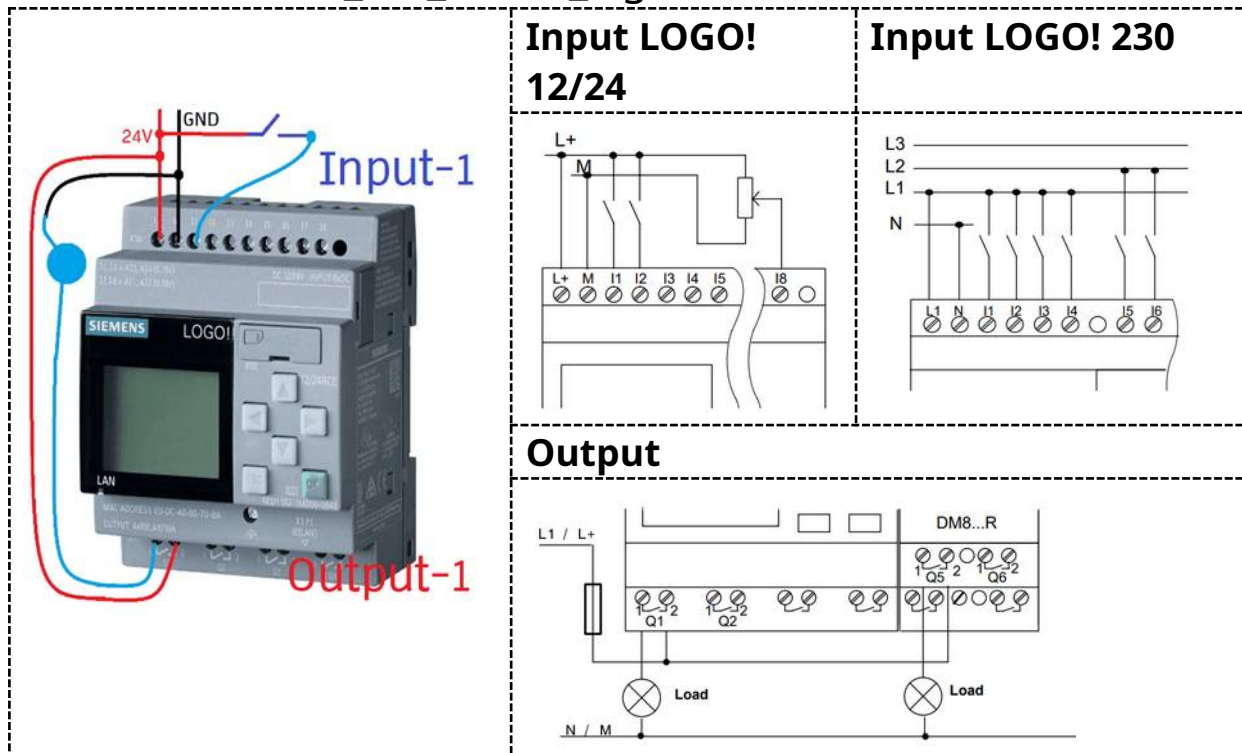


All Class Test Circuit




1. LOGO8_t01_InputOutput


รูปถ่ายวงจรที่เราต่อ - มุมมองที่ 1

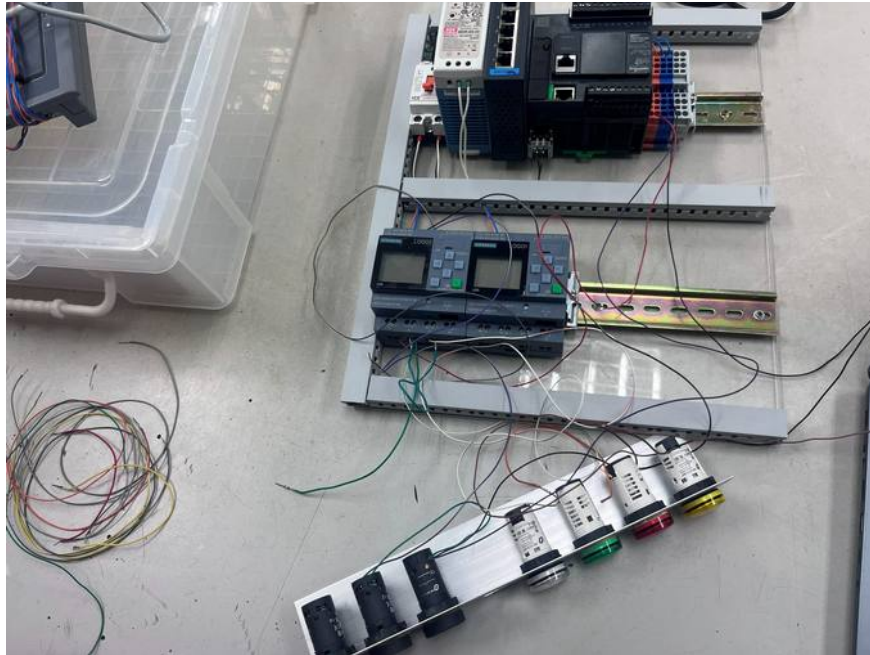


รูปถ่ายวงจรที่เราต่อ - มุมมองที่ 2

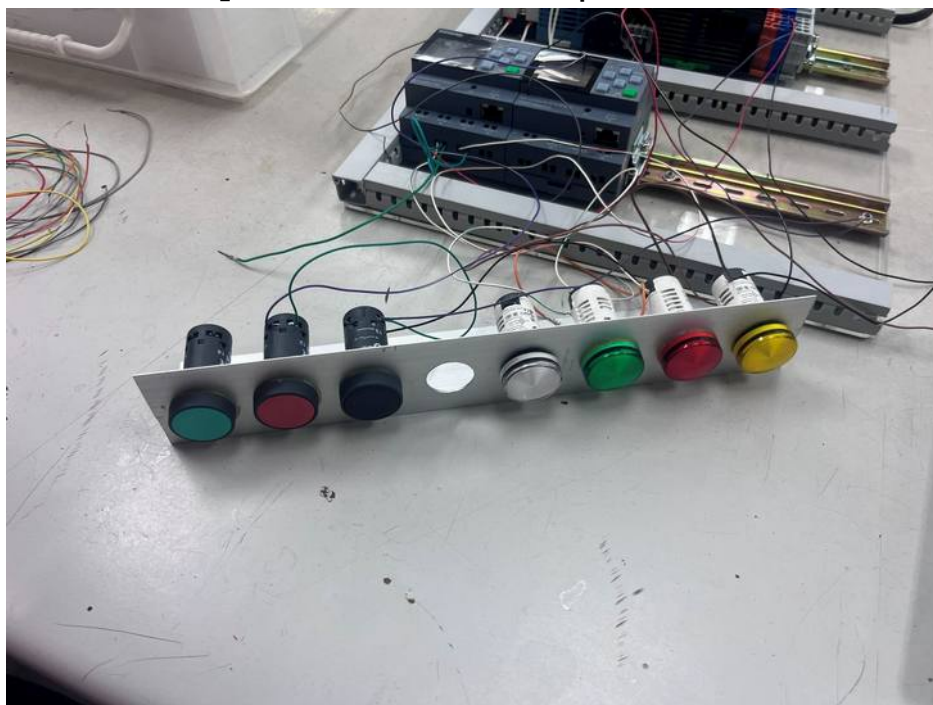

รูปถ่ายวงจรที่เราต่อ - มุมมองที่ 3

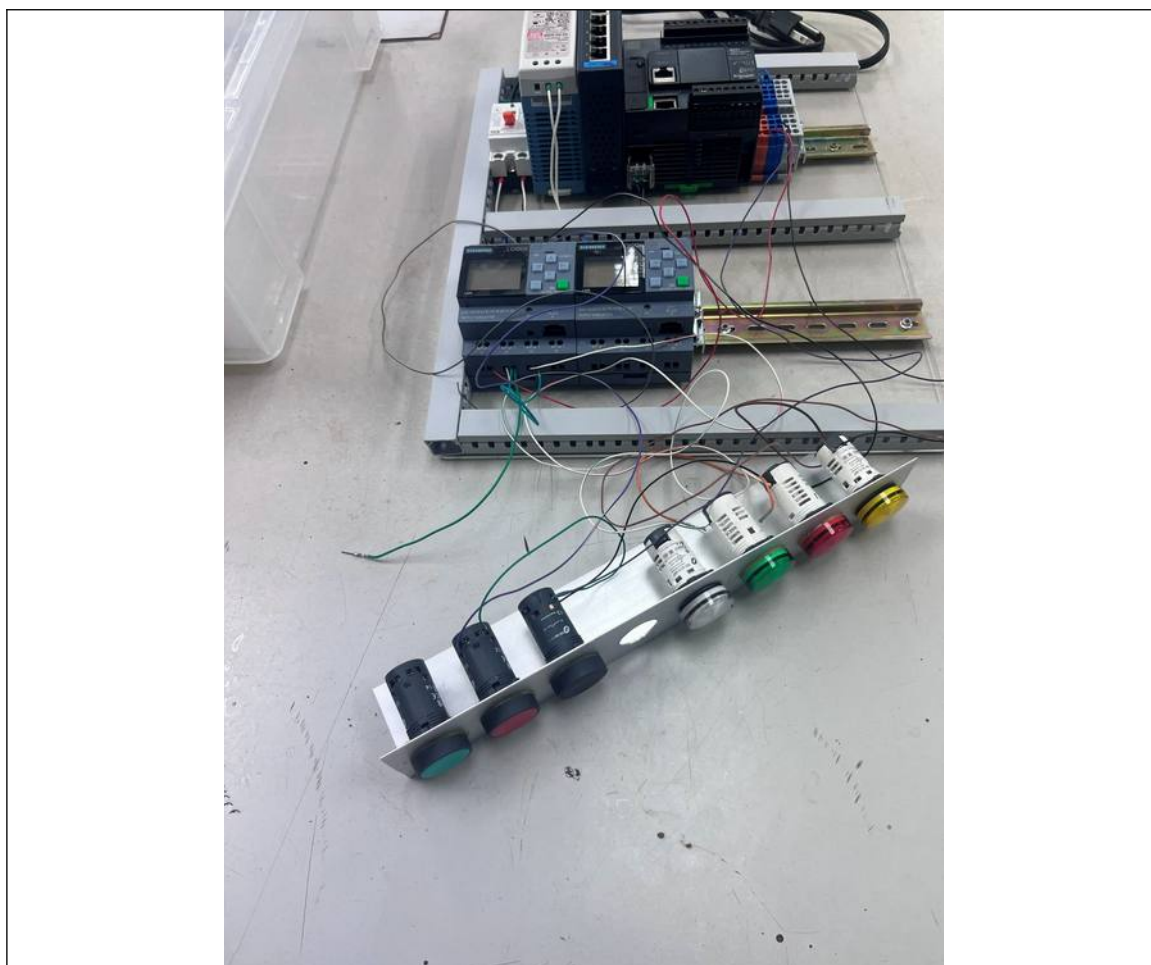


วงจร

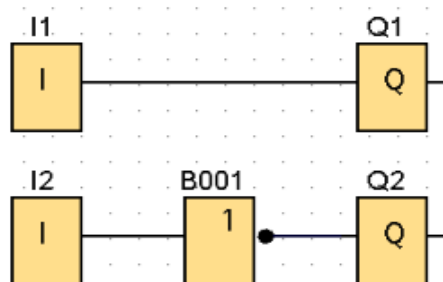


2. LOGO8_t02a_pressOnpressOff_Ladder = Toggle with Ladder


รูปถ่ายวงจรที่เราต่อ - มุมมองที่ 1

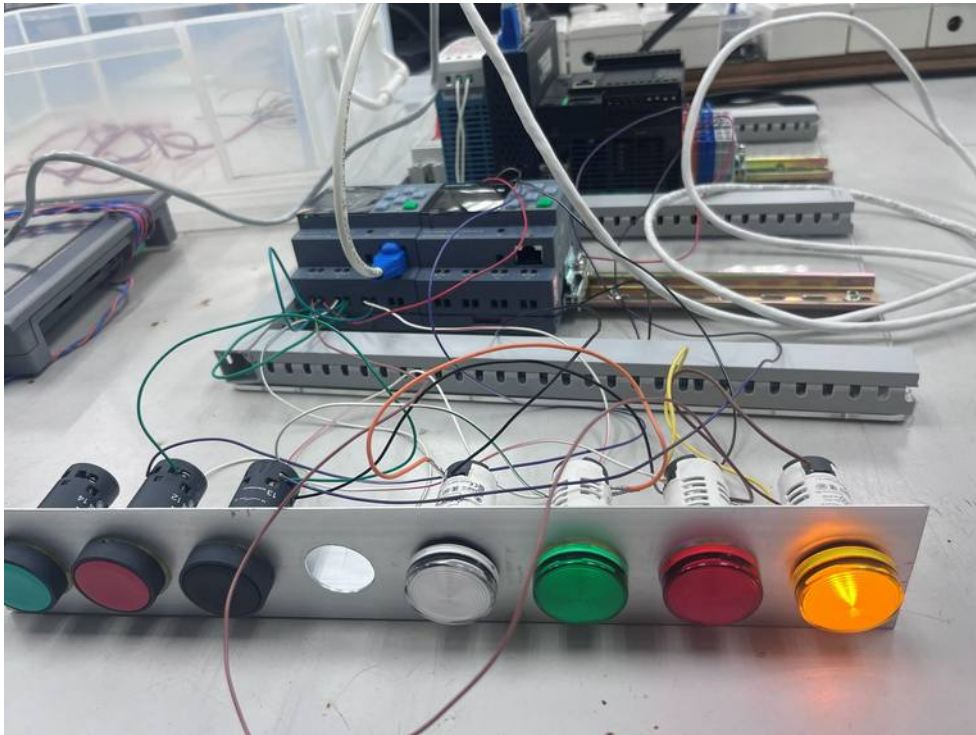


รูปถ่ายวงจรที่เราต่อ - มุมมองที่ 2

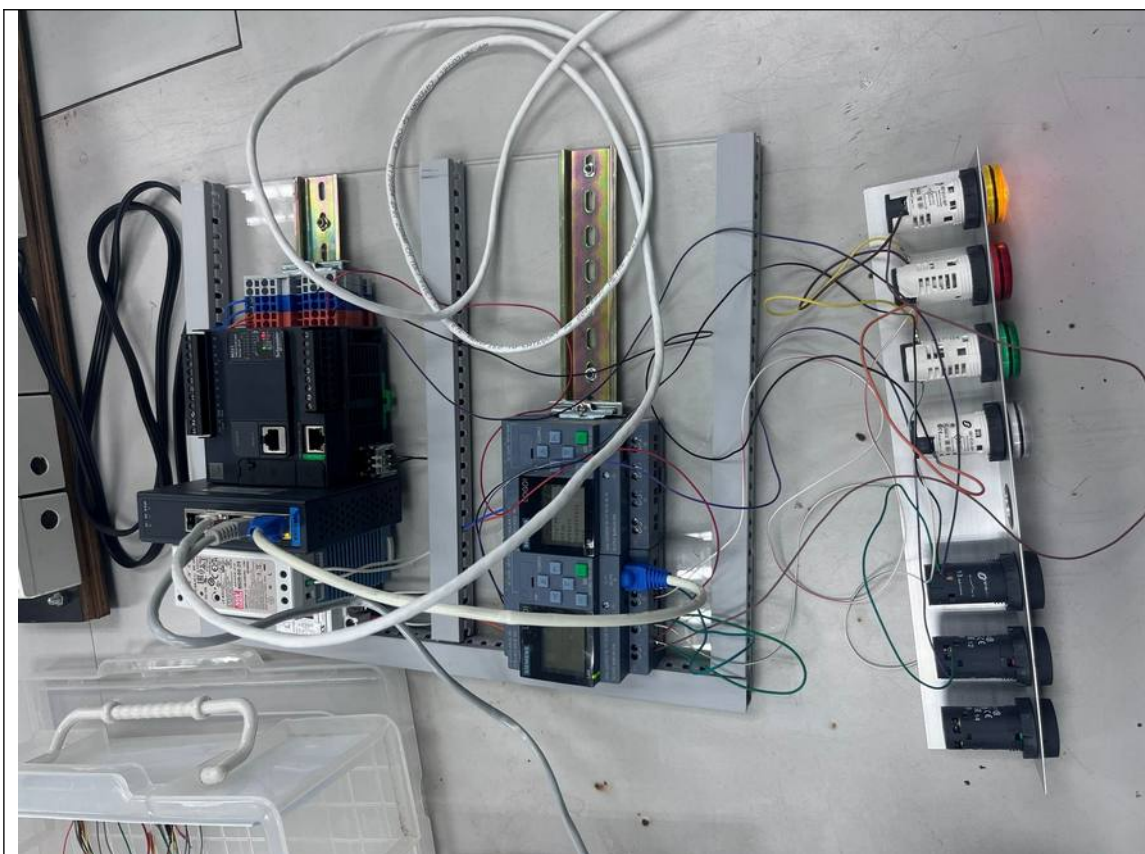

รูปถ่ายวงจรที่เราต่อ - มุมมองที่ 3

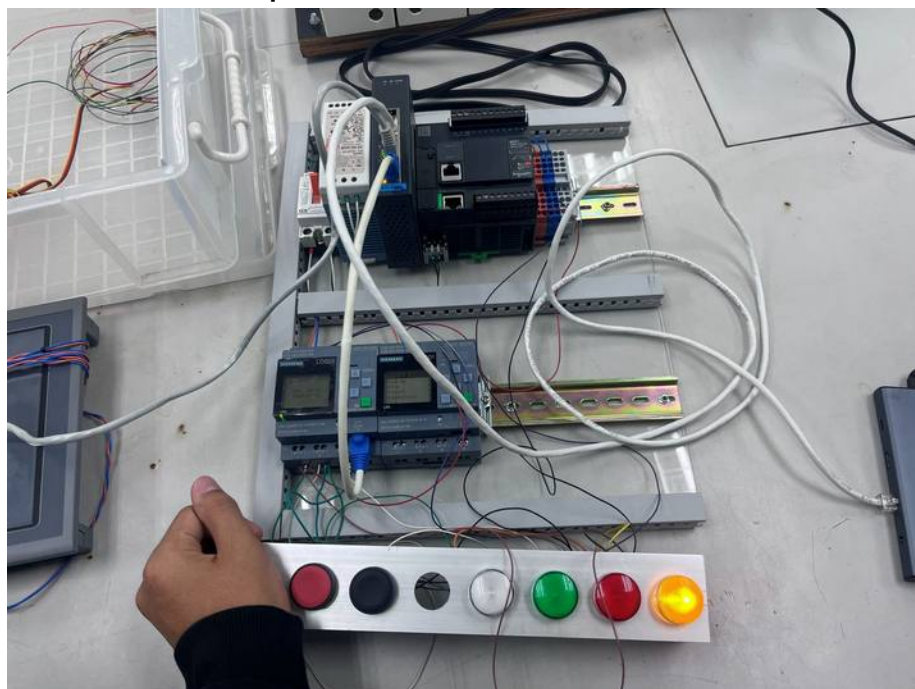


วงจร

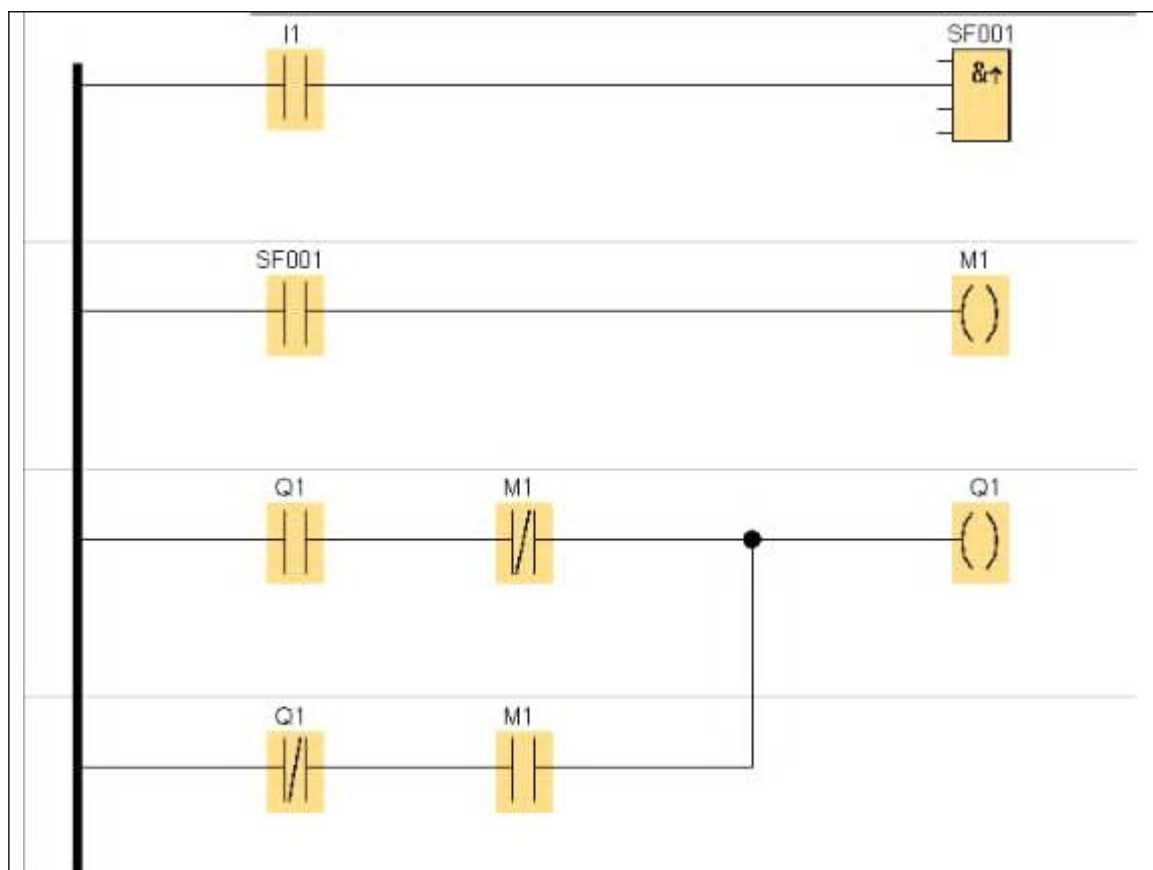


3. LOGO8_t02b_pressOnpressOff = Toggle with FBD


รูปถ่ายวงจรที่เราต่อ - มุมมองที่ 1

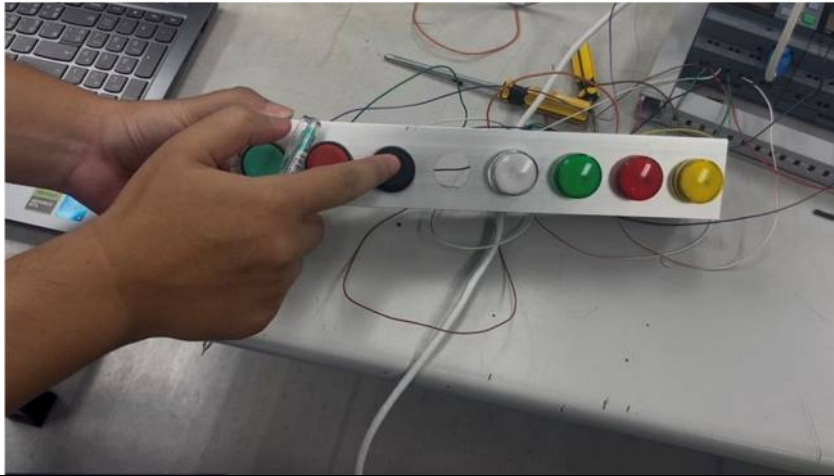


รูปถ่ายวงจรที่เราต่อ - มุมมองที่ 2

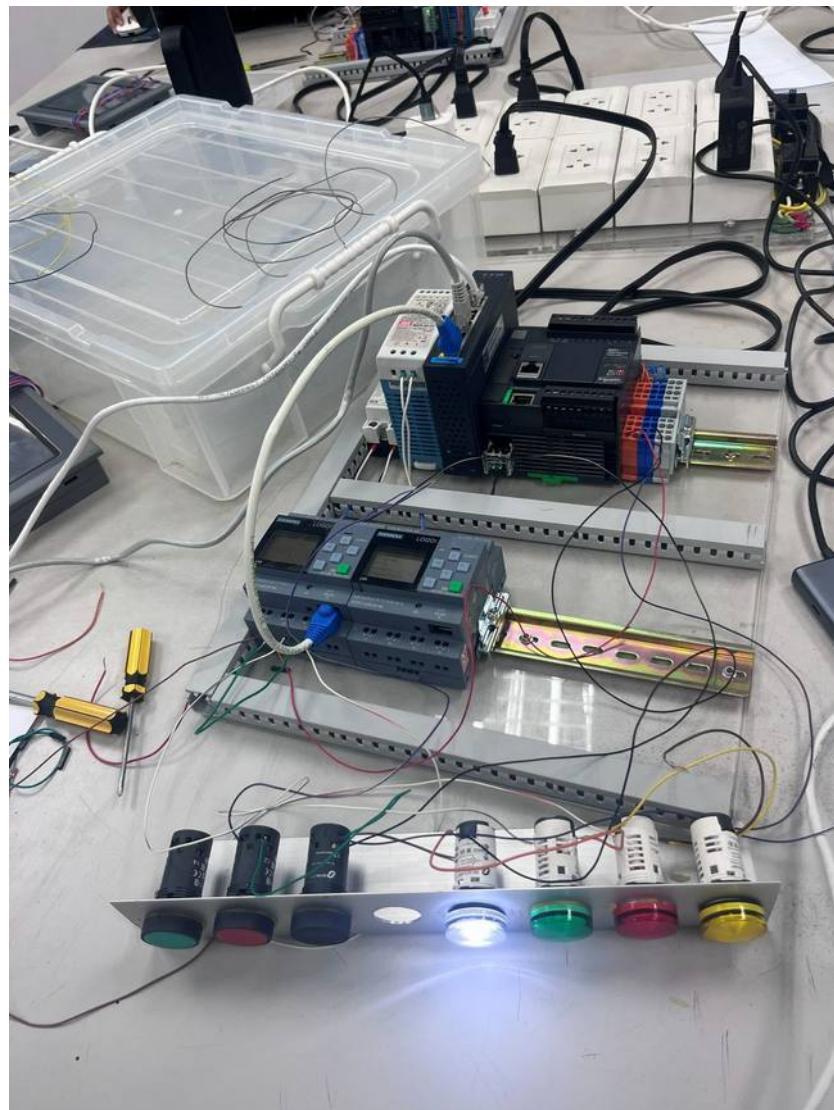

รูปถ่ายวงจรที่เราต่อ - มุมมองที่ 3

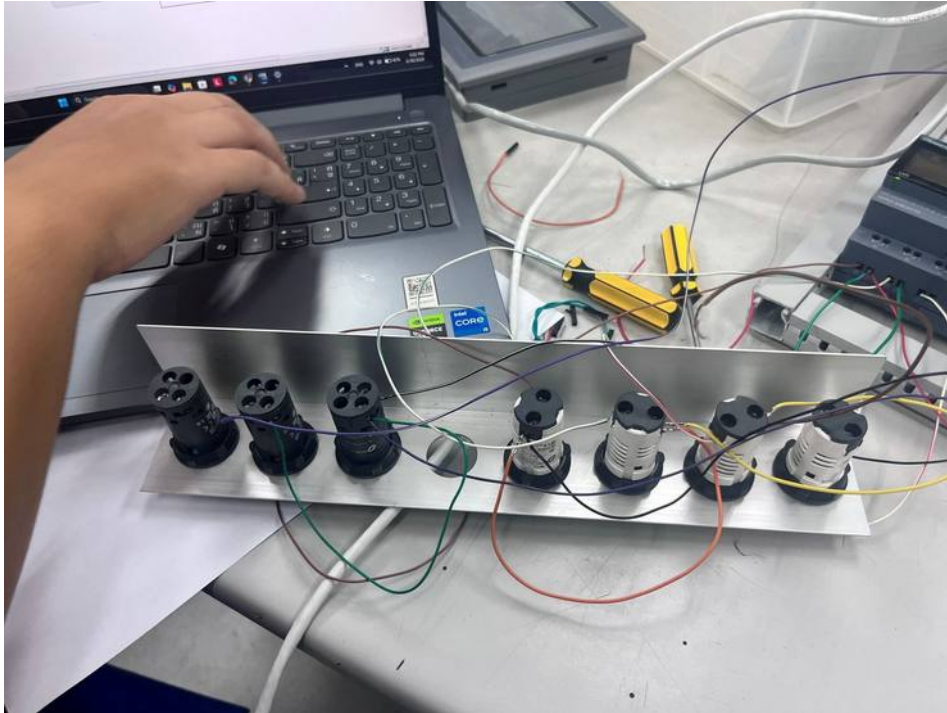

วงจร

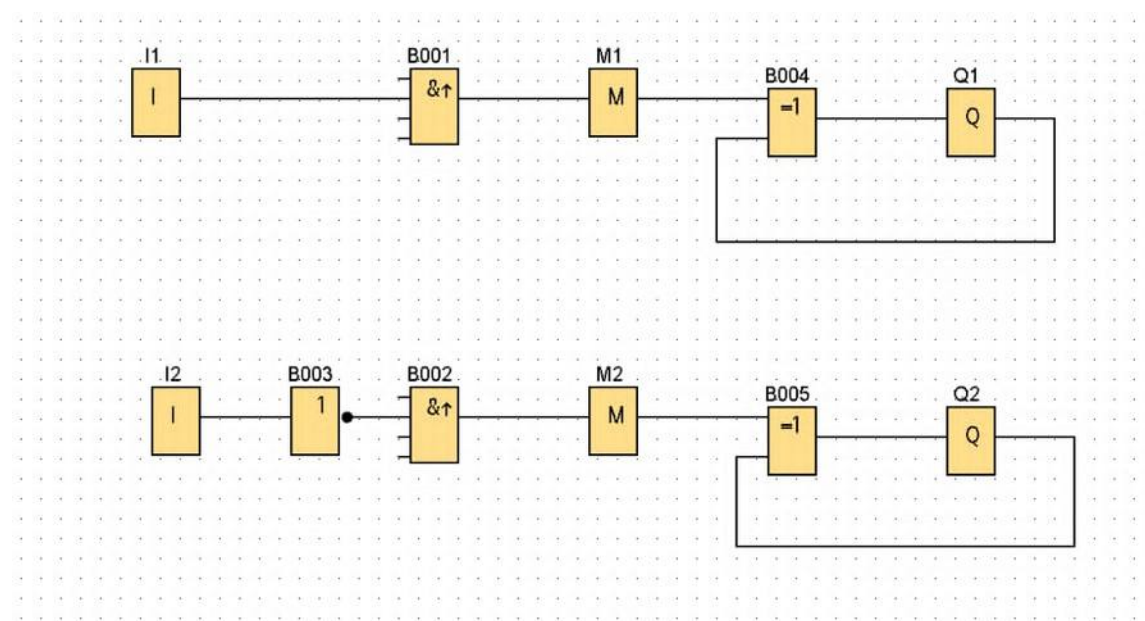

4. LOGO8_t03_pressOn_HoldOff


รูปถ่ายวงจรที่เราต่อ - มุมมองที่ 1




รูปถ่ายวงจรที่เราต่อ - มุมมองที่ 2



รูปถ่ายวงจรที่เราต่อ - มุมมองที่ 3

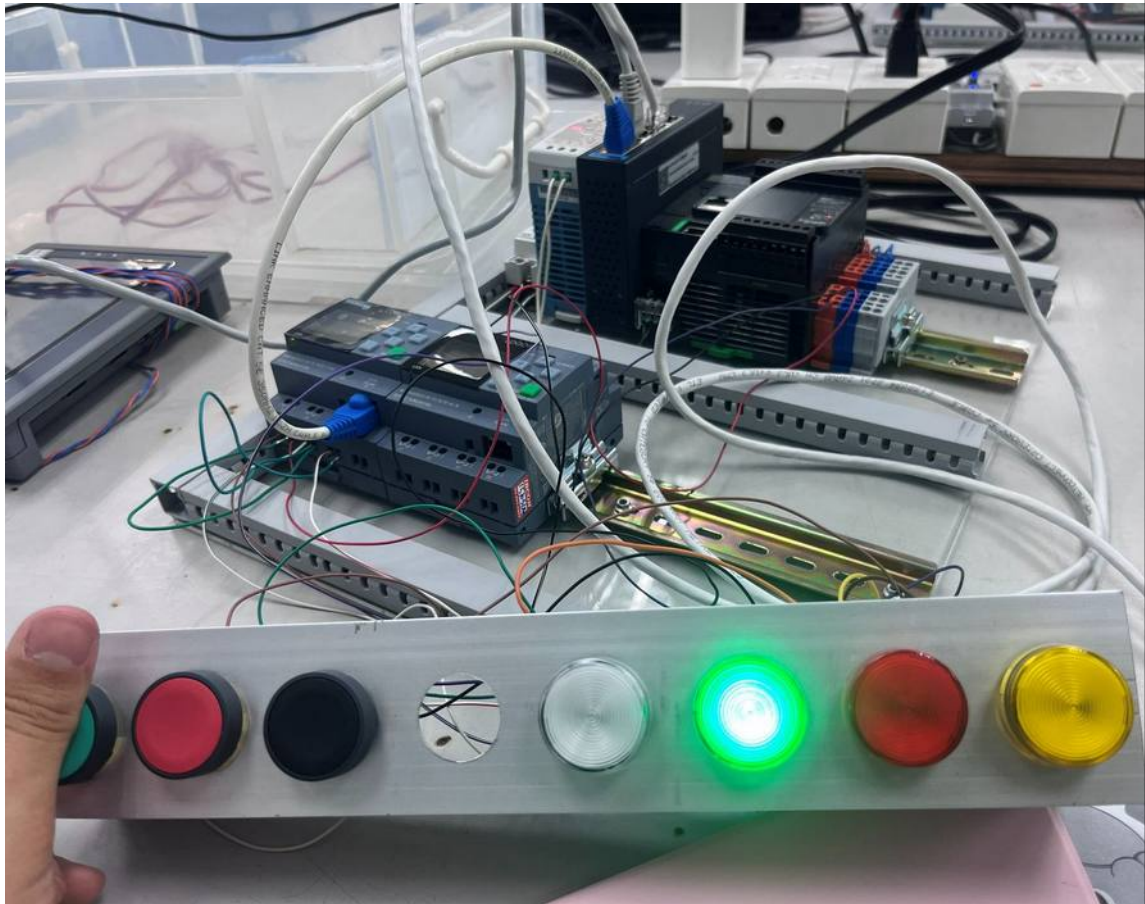


วงจร

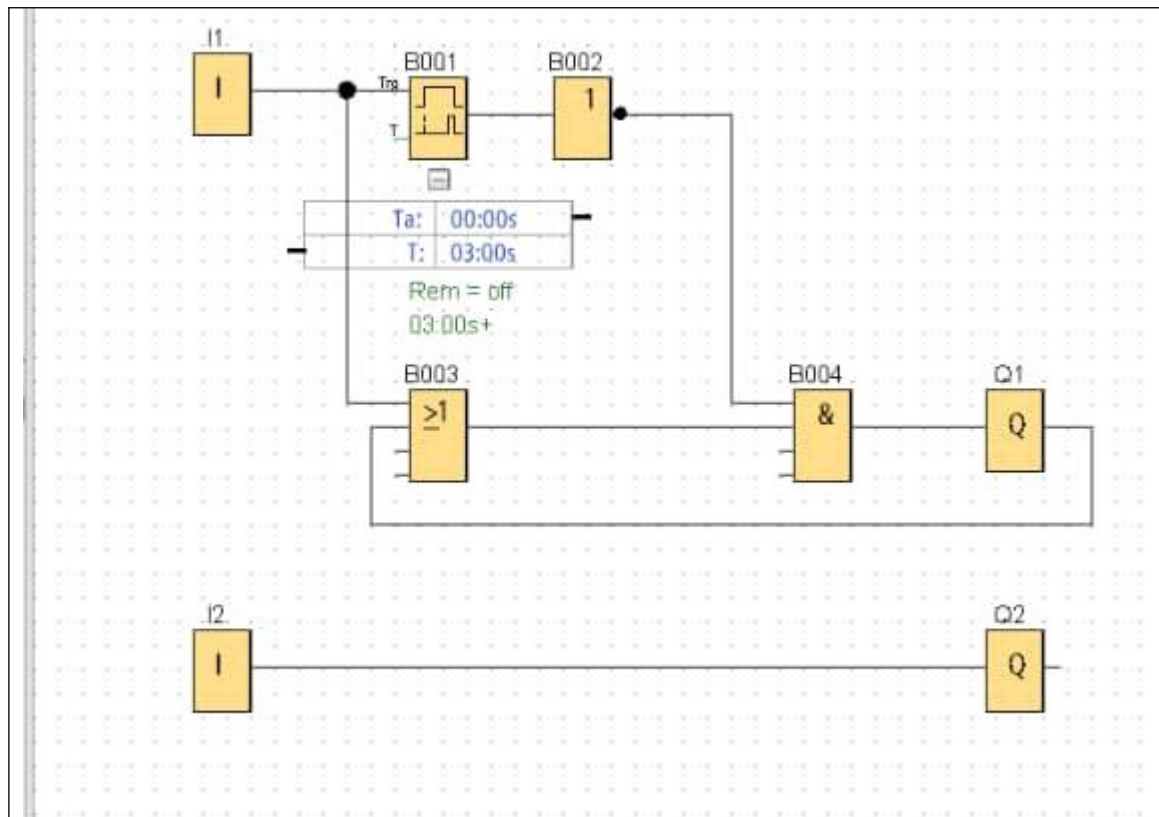


5.LOGO8_t04_Using_Cursor

รูปถ่ายวงจรที่เราต่อ - มุมมองที่ 1

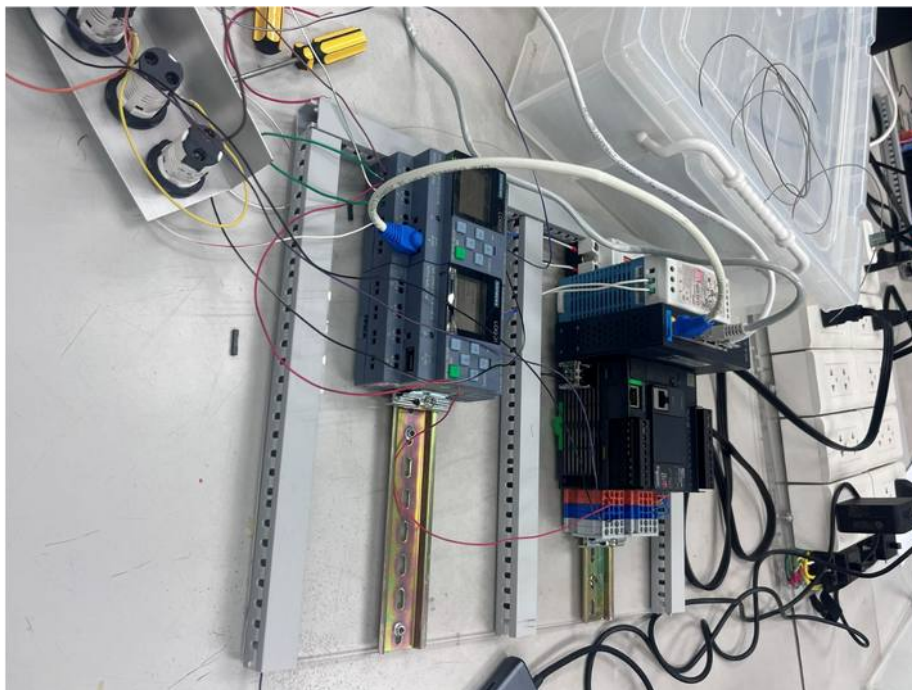


รูปถ่ายวงจรที่เราต่อ - มุมมองที่ 2

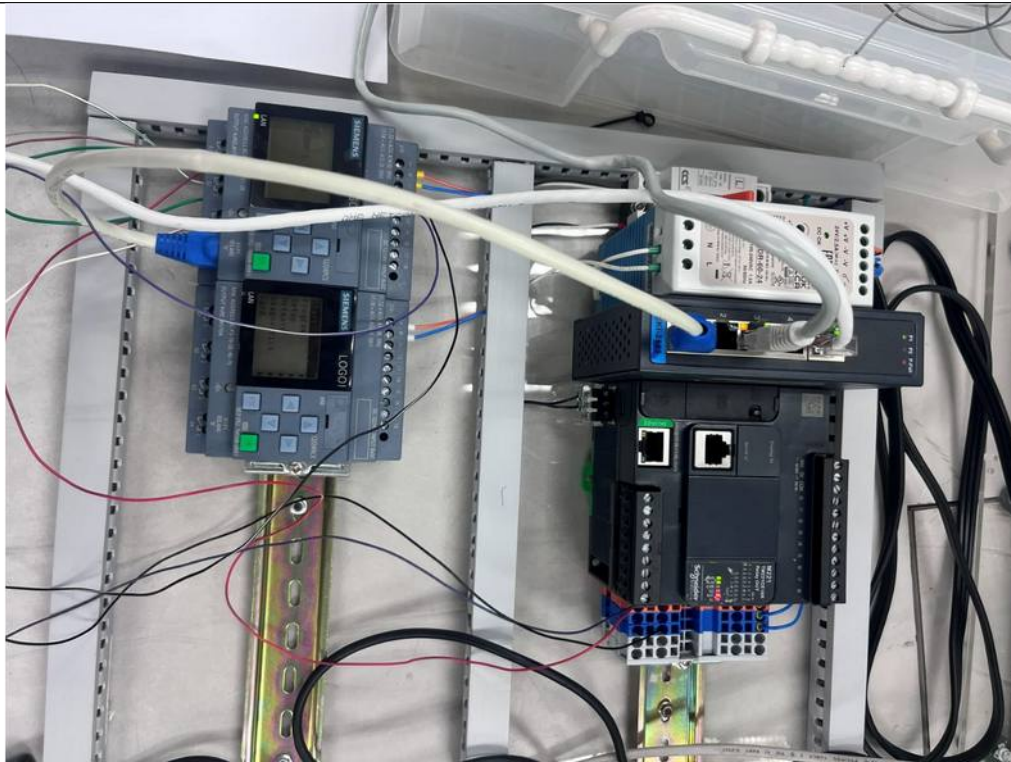

รูปถ่ายวงจรที่เราต่อ - มุมมองที่ 3



วงจร

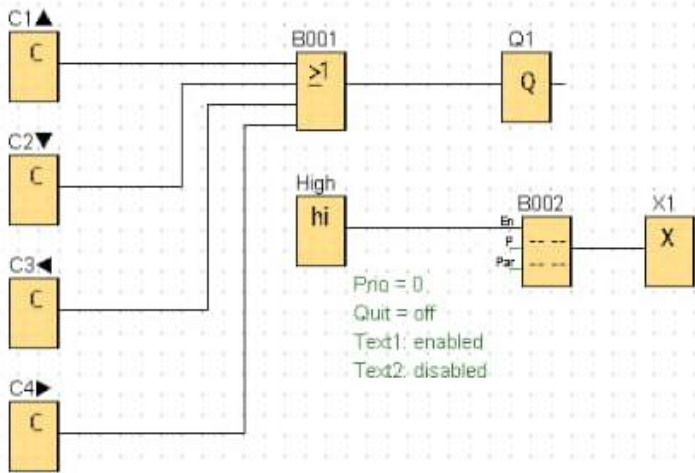


6. LOGO8_t05a_Count_Show

รูปถ่ายวงจรที่เราต่อ - มุมมองที่ 1




รูปถ่ายวงจรที่เราต่อ - มุมมองที่ 2

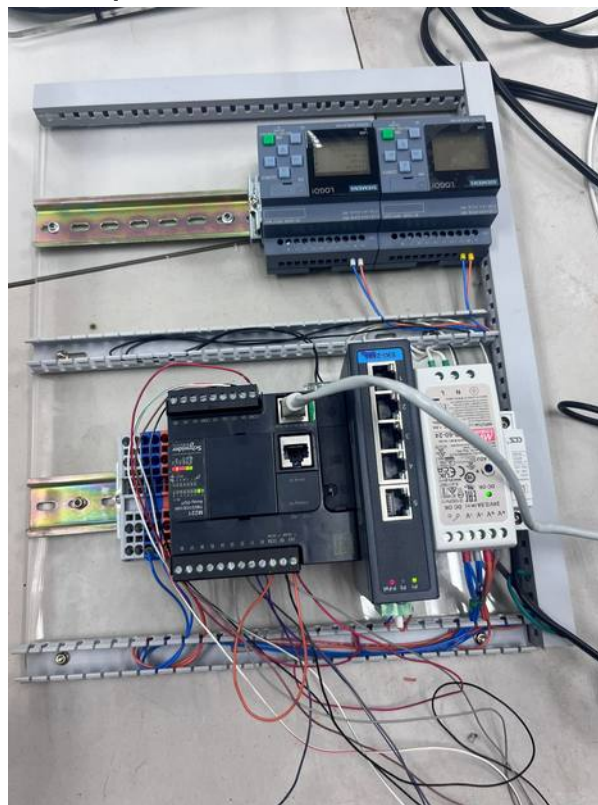

รูปถ่ายวงจรที่เราต่อ - มุมมองที่ 3



วงจร

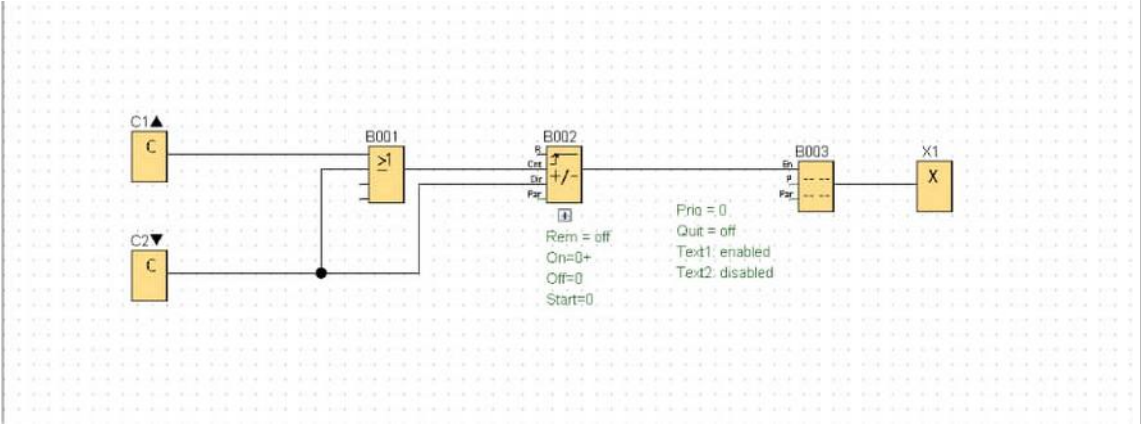

7. LOGO8_t05b_Count_SpeedUp


รูปถ่ายวงจรที่เราต่อ - มุมมองที่ 1




รูปถ่ายวงจรที่เราต่อ - มุมมองที่ 2



รูปถ่ายวงจรที่เราต่อ - มุมมองที่ 3

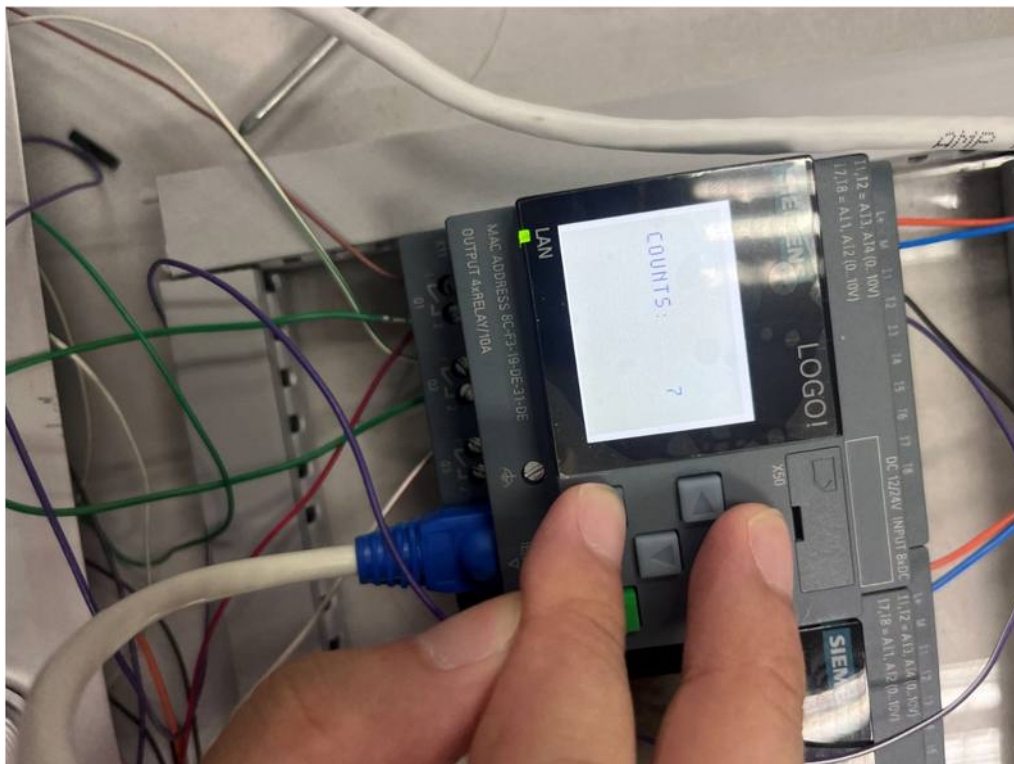


วงจร

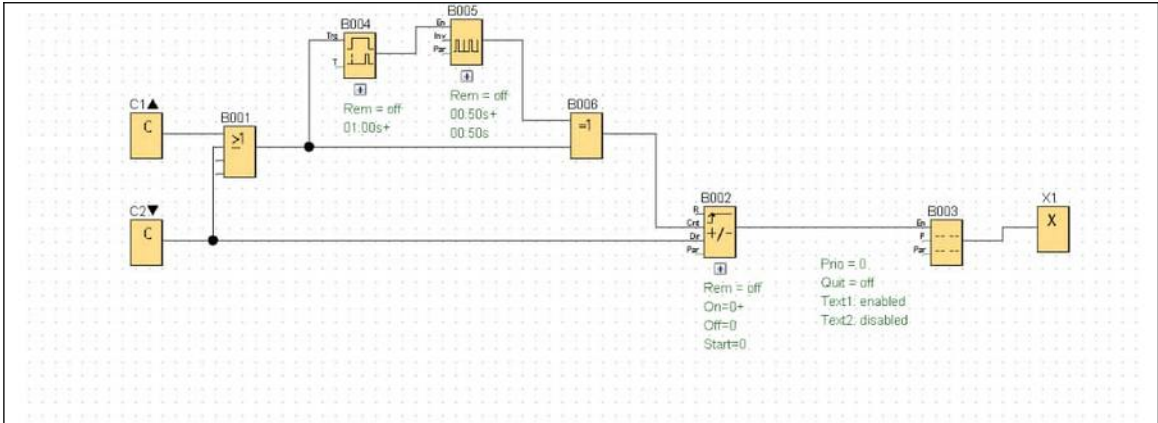


8. LOGO8_t10_Modbus_TCP

รูปถ่ายวงจรที่เราต่อ - มุมมองที่ 1

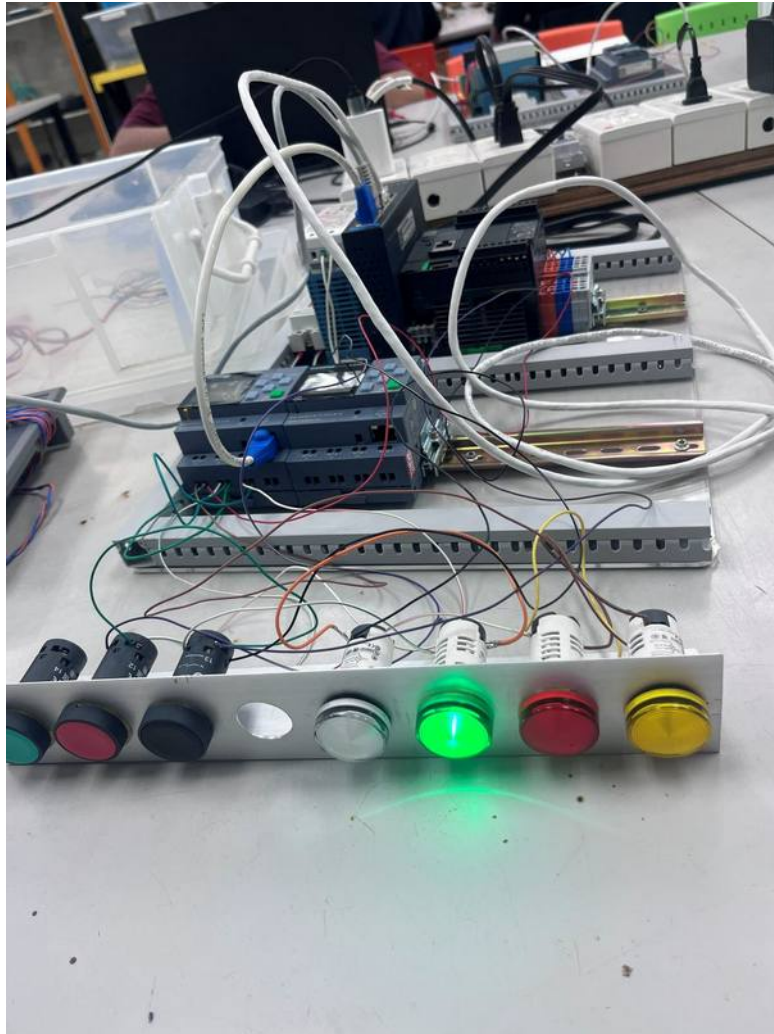


รูปถ่ายวงจรที่เราต่อ - มุมมองที่ 2

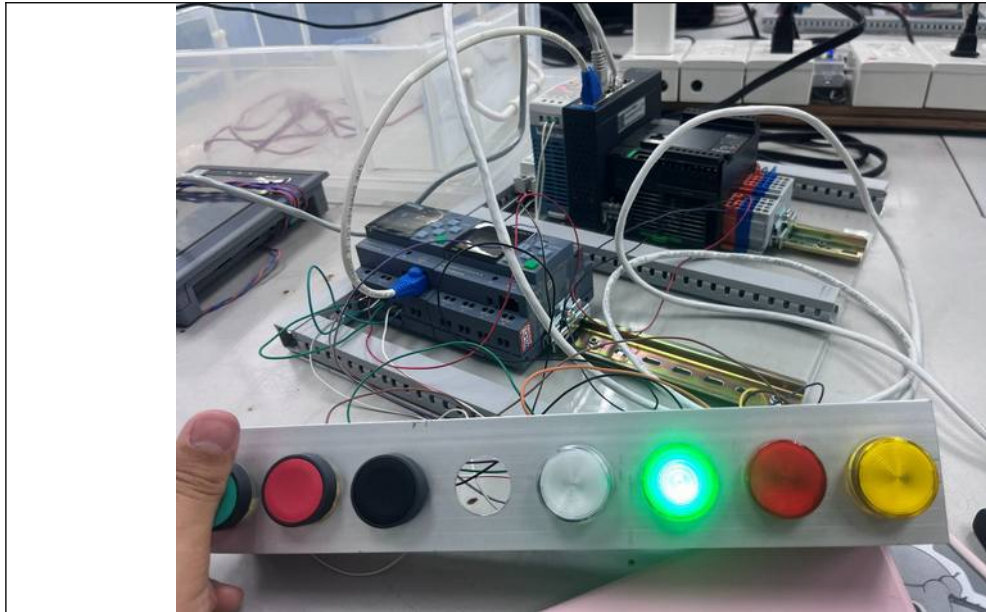


รูปถ่ายวงจรที่เราต่อ - มุมมองที่ 3



วงจร

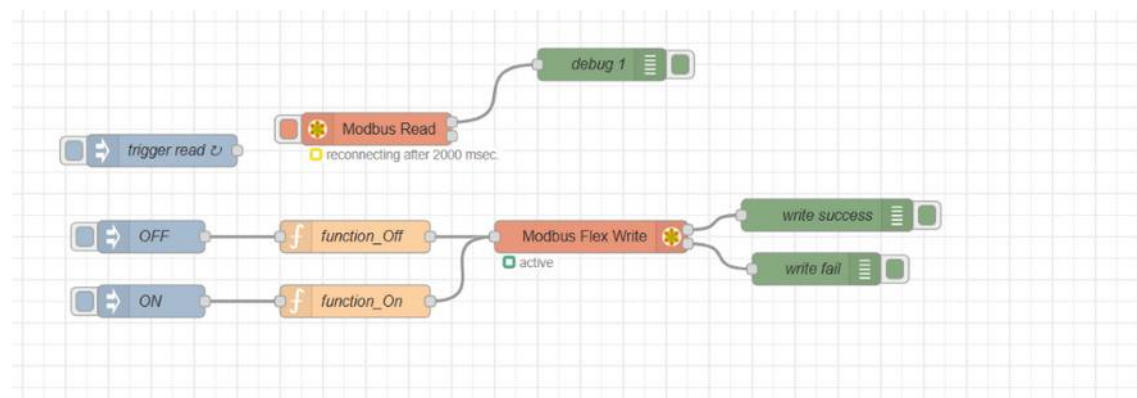


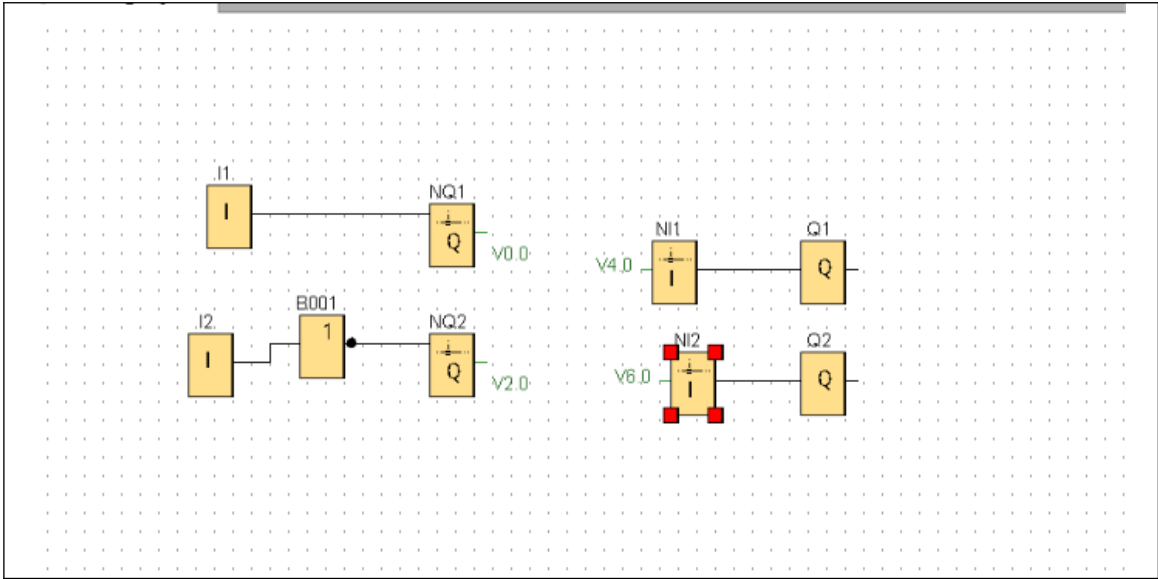


9. LOGO8_t80_Samkoon_LOGO8

10. LOGO8_t90_Traffic_Light


รูปถ่ายวงจรที่เราต่อ - มุมมองที่ 1

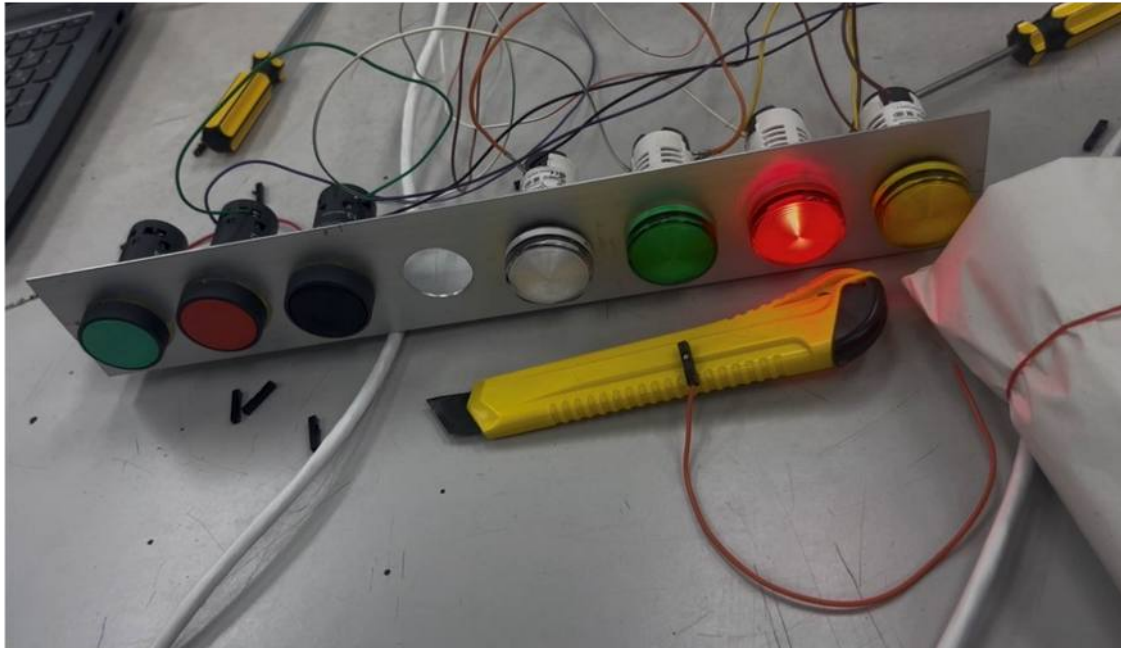

รูปถ่ายวงจรที่เราต่อ - มุมมองที่ 2

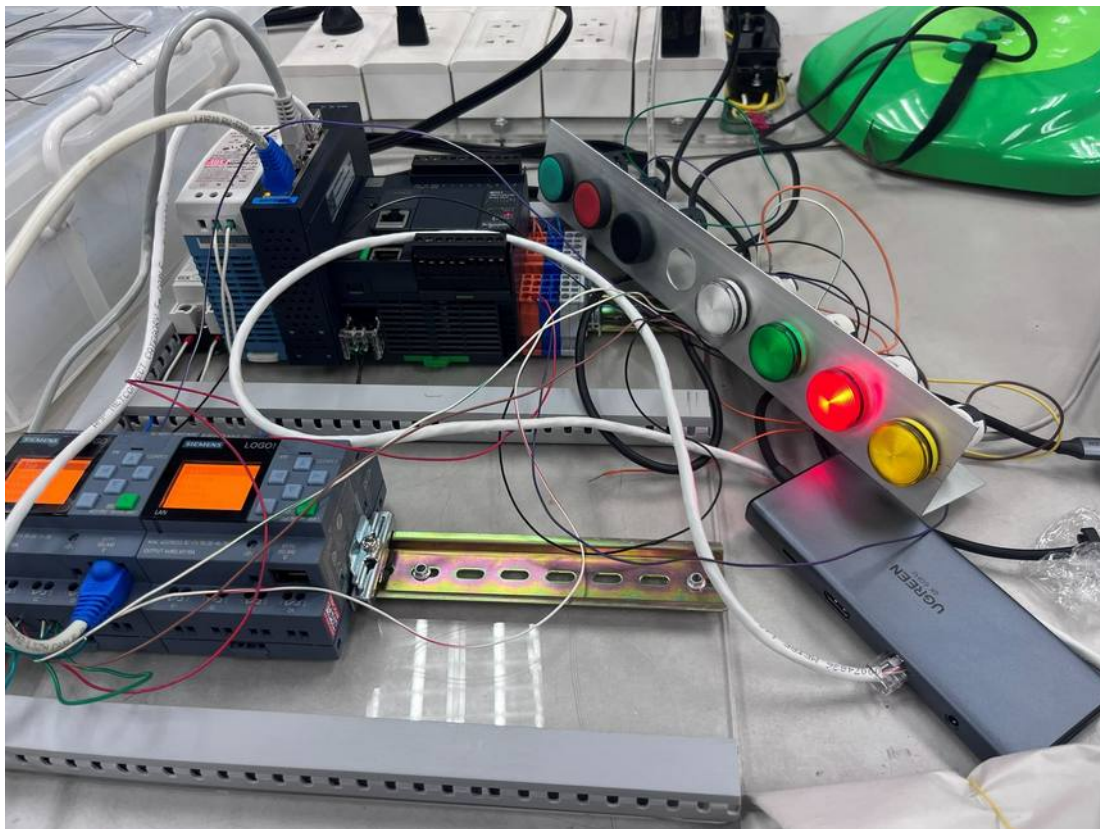

รูปถ่ายวงจรที่เราต่อ - มุมมองที่ 3

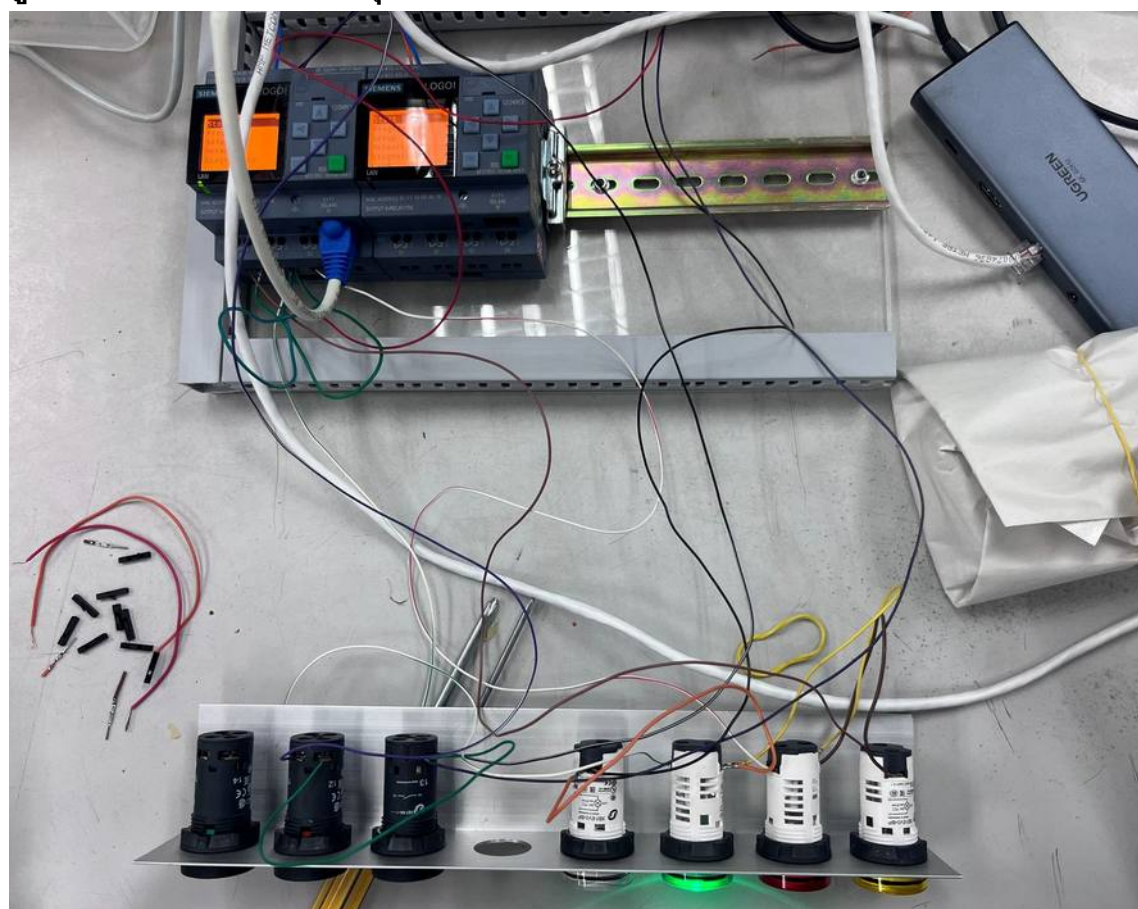

วงจร

